



# Elementos de memória

Sistemas Digitais 2016/2017

Pedro Salgueiro  
pds@di.uevora.pt



## Sumário

- Elementos de memória
  - Conceitos
  - Tipos
  - Variedade
- Latches
  - Latch SR
  - Latch SRE
  - Latch D
- Edge-triggered
  - Edge-triggered D
  - Edge-triggered JK
  - Edge-triggered T



## Conceitos

- Flip-flop (circuito bi-estável)
  - Circuito que permite estabelecer e memorizar um bit de informação
  - Pode ter em permanência um de dois **estados** possíveis
- Estado
  - Valor lógico à saída do flip-flop
- Tipo de comportamento
  - Sensível ao **nível** → *latch* (*trancar*)
  - Sensível à **transição** → edge-triggered



## Tipos de flip-flops

- Latch
  - Funcionamento transparente das entradas para as saídas
    - Uma alteração das entradas pode provocar uma mudança de estado imediata das saídas
- Edge-triggered
  - A mudança de estado dá-se num momento bem determinado e sob controlo do utilizador
    - Independentemente do momento em que as entradas se alteram
  - Tem uma entrada de sincronização: relógio
    - À entrada de relógio são aplicados impulso de relógio
  - Existem flip-flops sensíveis à
    - transição ascendente
    - Transição descendente



## Flip-flop *latch*(exemplo)


### – Entradas e saídas

- Entradas
  - dados: D (data)
  - controlo: E (enable)
- Saídas Q


### – Comportamento

- $E = 1$ 
  - Circuito transparente de D para Q
- $E = 0$ 
  - Q mantém o valor que estava em D no instante anterior à transição
  - Q é insensível ao que ocorre em D

### – Circuito

 

### – Símbolo lógico

 


## Flip-flop *edge-triggered* (exemplo)

### – Entradas e saídas

- Entradas
  - dados: D (data)
  - controlo: CLK (relógio)
- Saídas Q


### – Circuito

 

### – Comportamento


- O circuito é receptivo ao valor de D no momento da transição ascendente de CLK

### – Símbolo lógico

 

## Flip-flop sensível à transição descendente

- Símbolo lógico

 



## Variedade e modularidade

- Latch
  - SR, SRE, D
- Edge-triggered
  - D, JK, T
- Diferenças
  - N° de entradas
  - Comportamento relativamente às entradas
- Latch SR
  - É a célula de memória **básica**
    - Qualquer outro flip-flop pode ser sintetizado a partir deste






## *Latch SR*

- Entradas
  - $S$  (set): impõe o estado 1
  - $R$  (reset): repõe o estado 0
- Saídas
  - $Q$ : define o estado do flip-flop
  - $\overline{Q}$ : complementar de  $Q$
- Comportamento
  - set
    - $S = 1, R = 0 \rightarrow Q = 1$
  - reset
    - $S = 0, R = 1 \rightarrow Q = 0$
  - manutenção
    - $S = 0, R = 0 \rightarrow Q = Q^*$  (mantém o estado anterior)


Nota: não há regra estabelecida para a activação simultânea de  $S$  e  $R$

## Características

- Símbolo lógico

 

- Diagrama temporal

 

- Tabela de verdade

S	R	Q*	Q	
0	0	0	0	manutenção
0	0	1	1	manutenção
0	1	-	0	reset
1	0	-	1	set
1	1	-		

- Mapa de karnaugh


SR		00	01	11	10
Q*	0	0	0	-	1
	1	1	0	-	1

## Síntese

- Comportamentos distintos consoante a atribuição de valores às condições de indiferença

- Indiferença = 1

 
- $Q = S + Q^* \bar{R} = \bar{S} (\overline{Q^* \bar{R}})$



- S tem predomínio sobre R
  - S = 1, R = 1 → força ambas as saídas a 1

- Indiferença = 0

 - $Q = S \bar{R} + Q^* \bar{R} = R (\overline{S + Q^*})$



- R tem predomínio sobre S
  - S=1, R=1 → força ambas as saídas a 0




## *Latch SRE*


- Latch SR com entrada de controlo
- Entradas
  - S (set), R (reset)
  - $E$  (enable): entrada de controlo
- Saídas
  - $Q, \overline{Q}$
- Comportamento
  - $E = 1 \rightarrow$  latch SR
  - $E = 0 \rightarrow$  insensível às entradas (modo manutenção)

## Características

- Símbolo lógico

 


- Diagrama temporal

 

- Tabela de verdade

E	S	R	Q*	Q	
0	-	-	0	0	manutenção
0	-	-	1	1	manutenção
1	0	0	0	0	manutenção
1	0	0	1	1	manutenção
1	0	1	-	0	reset
1	1	0	-	1	set
1	1	1	-		

- Síntese

 




## *Latch D*

- Latch com entrada de controlo que memoriza o nível presente à entrada
- Entradas
  - $D$  (data)
  - $E$  (enable): entrada de controlo
- Saídas
  - $Q, \overline{Q}$
- Comportamento
  - $E = 1 \rightarrow Q = D$  (modo cópia)
  - $E = 0 \rightarrow$  insensível à entrada (modo manutenção)

## Características


- Símbolo lógico

 


- Tabela de verdade

E	D	Q*	Q	
0	-	0	0	manutenção
0	-	1	1	manutenção
1	0	-	0	cópia
1	1	-	1	cópia

- Diagrama temporal

 

- Síntese

 




## *Edge-triggered D*

- Entradas
  - $D$  (data)
  - $CLK$  (clock): entrada de relógio
- Saídas
  - $Q, \overline{Q}$
- Comportamento
  - No instante da transição ascendente do relógio ( $CLK$ ) transfere a entrada  $D$  para a saída  $Q$ , mantendo-a memorizada até que ocorra outra transição ascendente do relógio



## Características


- Símbolo lógico

 


- Tabela de verdade

CLK	D	Q*	Q	
↑	0	0	0	cópia
↑	1	1	1	cópia
0	-	Q*	Q*	manutenção
1	-	Q*	Q*	manutenção
↓	-	Q*	Q*	manutenção

- Diagrama temporal

 

- Síntese

 



## *Edge-triggered D*

- **Arquitetura master-slave**
  - Arquitetura de latches a 2 níveis
    - 1º nível: master
    - 2º nível: slave

- **Tabela de excitação**

Q*	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- Se o estado se mantiver a 0, infere-se que  $D = 0$
- Se a transição for de 0 para 1, infere-se que  $D = 1$
- ...




## *Edge-triggered JK*

- Entradas
  - $J$
  - $K$
  - $CLK$  (clock)
- Saídas
  - $Q, \overline{Q}$
- Comportamento
  - Na transição ascendente de relógio, considera os valores de  $J$  e  $K$ 
    - $J = 0, K = 0 \rightarrow$  mantém o estado anterior
    - $J = 0, K = 1 \rightarrow Q = 0$
    - $J = 1, K = 0 \rightarrow Q = 1$
    - $J = 1, K = 1 \rightarrow$  inverte o estado anterior

## Características


- Símbolo lógico

 

- Tabela de verdade


CLK	J	K	Q*	Q	
↑	0	0	Q*	Q*	manutenção
↑	0	1	-	0	reset
↑	1	0	-	1	set
↑	1	1	Q*	$\overline{Q^*}$	comutação
0	-	-	Q*	Q*	manutenção
1	-	-	Q*	Q*	manutenção
↓	-	-	Q*	Q*	manutenção

- Diagrama temporal

 

## Características

- Síntese

 

- Tabela de excitação

$Q^*$	Q	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0




## *Edge-triggered T*

- Entradas
  - $T$
  - $CLK$  (clock)
- Saídas
  - $Q, \overline{Q}$
- Comportamento
  - A cada transição ascendente de relógio, considera o valor de  $T$ 
    - $T = 0 \rightarrow$  mantém o estado anterior
    - $T = 1 \rightarrow$  inverte o estado anterior

## Características


- Símbolo lógico

 

- Tabela de verdade

CLK	T	$Q^*$	Q	
↑	0	$Q^*$	$Q^*$	manutenção
↑	1	$Q^*$	$\overline{Q^*}$	comutação
0	-	$Q^*$	$Q^*$	manutenção
1	-	$Q^*$	$Q^*$	manutenção
↓	-	$Q^*$	$Q^*$	manutenção


- Diagrama temporal

 



## Características

- Síntese

 

- Tabela de excitação

$Q^*$	Q	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



## Entradas assíncronas

- **Preset**
  - Coloca o flip-flop no estado 1 independentemente das entradas ( e condições do clock)
- **Clear**
  - Coloca o flip-flop no estado 0 independentemente das entradas (e condições do clock)
- **Símbolo lógico**

